Пункт 0. Доопределение частот

Задано:
$$\omega_{CH}$$
, $\omega_{CB} => A^2(\omega_c) = -3дБ$
 ω_{3H} , $\omega_{3B} => A^2(\omega_3) = -40дБ$

ФΠ

Выбирают:
$$\frac{\omega_{\text{сн}}}{\omega_{\text{зн}}} = \frac{\omega_{\text{зв}}}{\omega_{\text{св}}}$$

$$A_0$$

 ω_{ch}

 $\omega_{\rm CB}$

Достаточно задать три значения $\omega_{\rm ch}$, $\omega_{\rm cb}$, $\omega_{\rm 3B}$ Тогда $\omega_{\rm 3H}$ = $\omega_{\rm ch} * \frac{\omega_{\rm cb}}{\omega}$


- 1. Определяем порядок N_{ϕ} исходного ФНЧ Баттерворта $N_{\phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) д Б}{lg \frac{\omega_{3B} \omega_{3B}}{\omega_{CP} \omega_{CP}}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm egh}$ (s)_{N ϕ}


3. Делаем подстановку:
$$s \Rightarrow \frac{s^2 + \omega_{\rm ch} * \omega_{\rm cb}}{s(\omega_{\rm cb} - \omega_{\rm ch})} **$$
 Порядок удваивается $M < N_{\phi}$

Например, для $N_{\Phi} = 1$: $H_{\text{едн}}(s)_1 = \frac{1}{s+1} = > H(s)_2 = \frac{S(\omega_{\text{св}} - \omega_{\text{сн}})}{s^2 + S(\omega_{\text{св}} - \omega_{\text{сн}}) + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}} + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}$ -инерционно - колебательное звено 2-го порядка

$$3$$
адано: ω_{CH} , ω_{CB} => $A^2(\omega_c)$ = -3дБ $\omega_{_{3H}}$, $\omega_{_{3B}}$ => $A^2(\omega_{_3})$ = -40дБ

ΦР

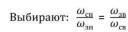

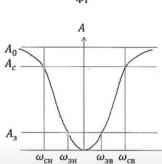

- ω Достаточно задать три значения $\omega_{_{\mathrm{3H}}}, \omega_{_{\mathrm{3B}}}, \omega_{_{\mathrm{CB}}}$ Тогда $\omega_{_{\mathrm{CH}}} = \omega_{_{\mathrm{3H}}} * \frac{\omega_{_{\mathrm{CB}}}}{\omega_{_{\mathrm{3B}}}}$ 1. Определяем порядок $N_{_{\Phi}}$ исходного ФНЧ Баттерворта $N_{_{\Phi}} = -\frac{1}{20lg} \frac{A^2(\omega_{_{\mathrm{3}}})$ дБ $\omega_{_{\mathrm{CB}}} \omega_{_{\mathrm{CH}}}}{\omega_{_{\mathrm{3B}}} \omega_{_{\mathrm{3H}}}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm едн}$ (s)_{NФ}
- 3. Делаем подстановку: $s = > \frac{s(\omega_{\rm CB} \omega_{\rm CH})}{s^2 + \omega_{\rm CH} * \omega_{\rm CB}} * * порядок удваивается <math>M = N_{\rm \varphi}$

Например, для $N_{\varphi} = 1$: $H_{\text{едн}}(s)_1 = \frac{1}{s+1} => H(s)_2 = \frac{s^2 + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}}{s^2 + s(\omega_{\text{св}} - \omega_{\text{сн}}) + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}}$ —дифференционно — колебательное звено 2-го порядка

Доопределяем частоты ωT=? См. 9.7c3, 9.7c4


ΦΠ:
$$ω_{3H} = ω_{cH} * \frac{ω_{cB}}{ω_{3B}}$$
 ΦΡ: $ω_{cH} = ω_{3H} * \frac{ω_{cB}}{ω_{3B}}$

$$\Phi$$
P: $ω_{cH} = ω_{3H} * \frac{ω_{cH}}{ω_{3H}}$

Пункт 1. Коррекция частот для АП

$$\omega T = 2 arctg \frac{\omega_a T}{2}$$

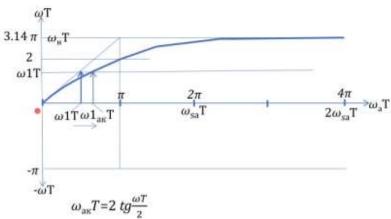Получилась нелинейность преобразования ω_a => ω




Так потребуется корректировать частоту аналогового прототипа

Пункт 2. Определение порядка ед. ФНЧ

Задано:
$$\omega_c => A^2(\omega_c) = -3дБ$$

 $\omega_3 => A^2(\omega_3) = -40дБ$

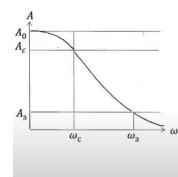


- 1. Определяем порядок N_{Φ} исходного ФНЧ Баттерворта $N_{\Phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) д Б}{lg \frac{\omega_3}{\omega_3}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{
 m eдH}$ $(s)_{N \phi}$
- 3. Делаем подстановку: $s => \frac{s}{\omega_c} **$ Порядок не меняется $M < N_{\varphi}$

Например, для
$$N_{\phi}=1$$
: $H_{\rm egh}\left(s\right)_1=\frac{1}{s+1}=>H\left(s\right)_1=\frac{1}{\frac{s}{\omega_c}+1}=\frac{1}{\dagger s+1}$ —инерционное звено 1-го порядка

ФВЧ

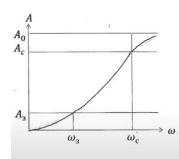Задано:
$$\omega_c$$
 => ${\rm A^2}(\omega_c)$ = -3дБ $\omega_{_3}$ => ${\rm A^2}(\omega_{_3})$ = -40дБ



- 1. Определяем порядок N_{ϕ} исходного ФНЧ Баттерворта $N_{\phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3)д Б}{lg \frac{\omega_c}{\omega}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\text{едн}}$ (s)_{NФ}
- 3. Делаем подстановку: $s \Rightarrow \frac{\omega_c}{s} **$ Порядок не меняется $M = N_{\phi}$


Например, для $N_{\Phi}=1$: $H_{\rm egh}\left(s\right)_1=rac{1}{s+1}=>H\left(s\right)_1=rac{1}{\underline{\omega_c}_{c+1}}=rac{\dagger s}{\dagger s+1}$ -дифференцирующее звено 1-го порядка

Задано:
$$\omega_{cH}$$
 , ω_{cB} => $A^2(\omega_c)$ = -3дБ ω_{3H} , ω_{3B} => $A^2(\omega_s)$ = -40дБ

ФΠ

Выбирают:
$$\frac{\omega_{\text{сн}}}{\omega_{\text{зн}}} = \frac{\omega_{\text{зв}}}{\omega_{\text{св}}}$$

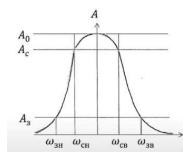Достаточно задать три значения $\omega_{\rm ch}$, $\omega_{\rm cp}$, $\omega_{\rm 3B}$ Тогда $\omega_{\rm 3H}$ = $\omega_{\rm ch}$ * $\frac{\omega_{\rm cg}}{\omega_{\rm or}}$




- 1. Определяем порядок N_{Φ} исходного ФНЧ Баттерворта $N_{\Phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2 (\omega_{_3}) д Б}{lg \frac{\omega_{_{3B}} \omega_{_{3H}}}{\omega_{_{CB}} \omega_{_{CH}}}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm egh}$ (s) $_{N \phi}$


3. Делаем подстановку:
$$s \Rightarrow \frac{s^2 + \omega_{\rm ch} * \omega_{\rm cb}}{s(\omega_{\rm cb} - \omega_{\rm ch})} * * порядок удваивается $M < N_{\phi}$$$

Например, для
$$N_{\Phi}$$
 = 1: $H_{\rm egh}$ (s) $_1$ = $\frac{1}{s+1}$ => $H(s)_2$ = $\frac{S(\omega_{\rm CB}-\omega_{\rm CH})}{S^2+S(\omega_{\rm CB}-\omega_{\rm CH})}+\omega_{\rm CH}*\omega_{\rm CB}$ —инерционно — колебательное звено 2-го порядка

Задано:
$$\omega_{c \text{H}}$$
 , $\omega_{c \text{B}} => \text{A}^2(\omega_{\text{c}}) = -3 \text{дБ}$ $\omega_{_{3 \text{H}}}$, $\omega_{_{3 \text{B}}} => \text{A}^2(\omega_{_3}) = -40 \text{дБ}$

ΦР

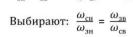

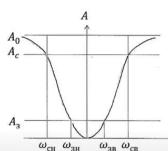

- ω Достаточно задать три значения $\omega_{_{\mathrm{3H}}}, \omega_{_{\mathrm{3B}}}, \omega_{_{\mathrm{CB}}}$ Тогда $\omega_{_{\mathrm{CH}}} = \omega_{_{\mathrm{3H}}} * \frac{\omega_{_{\mathrm{CB}}}}{\omega_{_{\mathrm{3B}}}}$ 1. Определяем порядок $N_{_{\Phi}}$ исходного ФНЧ Баттерворта $N_{_{\Phi}} = -\frac{1}{20|g} \frac{A^2(\omega_{_{3}}) \mathrm{д} \mathrm{Б}}{\omega_{_{\mathrm{3B}}} \omega_{_{\mathrm{CH}}}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm egh}$ (s) $_{N\Phi}$
- 3. Делаем подстановку: $s \Rightarrow \frac{s(\omega_{\text{CB}} \omega_{\text{CH}})}{s^2 + \omega_{\text{CH}} * \omega_{\text{CB}}} **$ Порядок удваивается $M = N_{\phi}$

Например, для $N_{\Phi} = 1$: $H_{\text{едн}}(s)_1 = \frac{1}{s+1} = > H(s)_2 = \frac{s^2 + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}}{s^2 + s(\omega_{\text{св}} - \omega_{\text{сн}}) + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}}$ -дифференционно - колебательное звено 2-го порядка

Определяем порядок N_ф исходного единичного фильтра См. 9.7с1, 9.7с2, 9.7с3, 9.7с4

ФНЧ:
$$N_{\phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) \text{д. }}{\lg \frac{\omega_3}{\omega}}$$

$$\begin{split} \Phi \text{HY:} \, N_{\Phi} = & -\frac{1}{20} \, \frac{A^2(\omega_3) \, \text{дБ}}{lg \, \frac{\omega_3}{\omega_c}} \qquad \Phi \text{BY:} \, N_{\Phi} = & -\frac{1}{20} \, \frac{A^2(\omega_3) \, \text{дБ}}{lg \, \frac{\omega_c}{\omega_3}} \\ \Phi \text{II:} \, N_{\Phi} = & -\frac{1}{20} \, \frac{A^2(\omega_3) \, \text{дБ}}{lg \, \frac{\omega_{\text{CB}} - \omega_{\text{CH}}}{\omega_{\text{CB}} - \omega_{\text{CH}}}} \end{split}$$

$$\Phi \text{P:} \, N_{\Phi} = & -\frac{1}{20} \, \frac{A^2(\omega_3) \, \text{дБ}}{lg \, \frac{\omega_{\text{CB}} - \omega_{\text{CH}}}{\omega_{\text{GB}} - \omega_{\text{CH}}}} \end{split}$$

ΦΠ:
$$N_{\phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) \pi B}{lg \frac{\omega_{3B} - \omega_{3B}}{\omega_{3B} - \omega_{3B}}}$$

$$\Phi P: N_{\Phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) \pi B}{\lg \frac{\omega_{CB} - \omega_{CB}}{\omega_{CB} - \omega_{CB}}}$$


Пункт 3. ПФ


9.6 Передаточная функция единичного ФНЧ Баттерворта


Передаточную функцию заданного фильтра Баттерворта-ФНЦ, ФВЧ, ФП, ФР будем рассчитывать на основе единичного ФНЧ Баттерворта


Единичный ФНЧ Баттерворта: $\omega_c = 1$ $H_{\text{едн}}(s)_{N\Phi} = \frac{1}{\Pi(s-si)}$ $i = 1...N_{\Phi}$ **

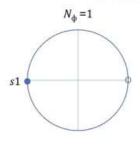si - полюса передаточной функции - на окружности нулевого радиуса



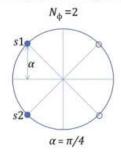

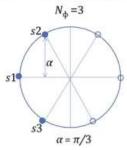

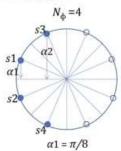

s1 = -1

 $s1,s2 = Cos \alpha +- iSin \alpha$

s1 = -1 $s2,s3 = Cos \alpha +- iSin\alpha$ $s1,s2 = Cos \alpha 1 + iSin \alpha 1$ $s3,s4 = Cos \alpha 2 + iSin \alpha 2$

9.60 - 25

 $\alpha 2 = 3\pi/8$

** Cм. [Л1]- Незлин

МИЭТ Широ Г.Э. Кузнецов М. С.

$$N_{\phi} = 1$$
 $H_{\text{еди1}}(s) = \frac{1}{s-s1} = \frac{1}{s-(-1)} = \frac{1}{1+s} = \frac{1}{1+\uparrow s}$

При † = 1 -инерционное звено

$$N_{\phi} = 2$$
 $H_{\text{еди2}}(s) = \frac{1}{(s-s1)(s-s2)} = \frac{1}{[s-(-Cosa+iSina)][s-(-Cosa-iSina)]} = \frac{1}{s^2+2sCosa+1} = \frac{1}{s^2+2sCos\pi/4+1} = \frac{1}{s^2+\sqrt{2}s+1}$

Фильтр 2-го порядка.

Фильтр 1-го порядка.

$$\begin{split} N_{\varphi} = & 3 \qquad H_{\text{едн3}} \; \left(s \right) = \frac{1}{\text{s-s1}} * \frac{1}{(\text{s-s2})(\text{s-s3})} = \\ & = \frac{1}{\text{s-s1}} * \frac{1}{\text{s^2+2sCosa+1}} = \frac{1}{\text{s-}(-1)} * \frac{1}{\text{s^2+2sCos}\pi/3+1} = \frac{1}{\text{s+1}} * \frac{1}{\text{s^2+s+1}} \end{split}$$

Фильтр 3-го порядка. Посл. включение 1-го и 2-го

$$\begin{split} N_{\phi} = 4 \qquad \quad H_{\text{еди4}}\left(s\right) = \frac{1}{(s-\text{s1})(s-\text{s2})} * \frac{1}{(s-\text{s3})(s-\text{s4})} = \\ &= \frac{1}{s^2 + 2sCosa1 + 1} * \frac{1}{s^2 + 2sCosa2 + 1} = \frac{1}{s^2 + 2sCos\pi/8 + 1} * \frac{1}{s^2 + 2sCos3\pi/8 + 1} = \frac{1}{s^2 + 0.92s + 1} * \frac{1}{s^2 + 0.38s + 1} \end{split}$$

МИЭТ Широ Г. Э. Кузнецов М. С.

Фильтр 4-го порядка. Посл. включение 2-го и 2-го


св сн сн

3. Выписываем передаточную функцию исходного единичного фильтра $H_{\rm eдн}$ (s)_{N ϕ} См.9.6c2

$$H_{\text{еди}N\Phi}(s) = H_{\text{еди}1}(s)^*\Pi H_{\text{еди}2}(s)$$
 $N_{\Phi} = 1,3,5 \dots N\Phi$ нечётный $H_{\text{еди}N\Phi}(s) = \Pi H_{\text{еди}2}(s)$ $N_{\Phi} = 2,4,6 \dots N\Phi$ чётный

Пункт 4. Подстановка типа

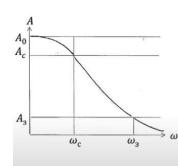Задано:
$$\omega_c$$
 => $A^2(\omega_c)$ = -3дБ ω_3 => $A^2(\omega_3)$ = -40дБ




- 1. Определяем порядок N_{ϕ} исходного ФНЧ Баттерворта $N_{\phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) д Б}{lg \frac{\omega_3}{\omega}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm eдh}$ (s) $_{\rm N\Phi}$
- 3. Делаем подстановку: $s \Rightarrow \frac{s}{\omega_c} **$ Порядок не меняется $M < N_{\phi}$

Например, для
$$N_{\Phi}=1$$
: $H_{\text{едн}}\left(s\right)_{1}=\frac{1}{s+1}=>H\left(s\right)_{1}=\frac{1}{\frac{s}{\omega_{c}}+1}=\frac{1}{\dagger s+1}$ —инерционное звено 1-го порядка

ФВЧ

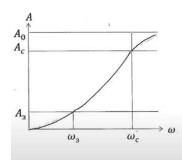Задано:
$$\omega_c$$
 => $A^2(\omega_c)$ = -3дБ ω_3 => $A^2(\omega_3)$ = -40дБ




- 1. Определяем порядок N_{ϕ} исходного ФНЧ Баттерворта $N_{\phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) д \overline{b}}{lg \frac{\omega_c}{\omega}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm enh}$ (s)_{NФ}
- 3. Делаем подстановку: $s \Rightarrow \frac{\omega_c}{s} **$ Порядок не меняется $M = N_{\phi}$

Например, для $N_{\Phi}=1$: $H_{\text{едн}}\left(s\right)_{1}=\frac{1}{s+1}=>H\left(s\right)_{1}=\frac{1}{\frac{\omega_{c}}{c}+1}=\frac{\uparrow s}{\uparrow s+1}$ -дифференцирующее звено 1-го порядка

ФΠ

Задано:
$$\omega_{c\mathrm{H}}$$
 , $\omega_{c\mathrm{B}}$ => $\mathrm{A^2}(\omega_{\mathrm{c}})$ = -3дБ ω_{3H} , ω_{3B} => $\mathrm{A^2}(\omega_{\mathrm{3}})$ = -40дБ

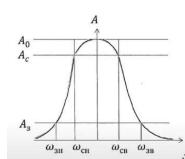Выбирают: $\frac{\omega_{\text{сн}}}{\omega_{\text{зн}}} = \frac{\omega_{\text{зв}}}{\omega_{\text{св}}}$ Достаточно задать три значения $\,\omega_{_{\mathrm{CH}}}$, $\omega_{_{\mathrm{CB}}}$, $\omega_{_{3\mathrm{B}}}$ Тогда $\omega_{_{3\mathrm{H}}}$ = $\omega_{_{\mathrm{CH}}}^{}*\frac{\omega_{_{\mathrm{CB}}}}{\omega_{_{3\mathrm{B}}}}$



- 1. Определяем порядок N_{Φ} исходного ФНЧ Баттерворта $N_{\Phi} = -\frac{1}{20} \frac{A^2(\omega_3) д Б}{lg \frac{\omega_{3B} \omega_{3H}}{\omega_{CB} \omega_{CH}}}$
- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm egh}$ (s)_{N ϕ}
- 3. Делаем подстановку: $s \Rightarrow \frac{s^2 + \omega_{\rm cH} * \omega_{\rm cB}}{s(\omega_{\rm cB} \omega_{\rm cH})} **$ Порядок удваивается $M < N_{\phi}$

Например, для $N_{\phi} = 1$: $H_{\text{едн}} (s)_1 = \frac{1}{s+1} => H(s)_2 = \frac{S(\omega_{\text{св}} - \omega_{\text{сн}})}{s^2 + S(\omega_{\text{св}} - \omega_{\text{сн}}) + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}}$ -инерционно - колебательное звено 2-го порядка

Задано:
$$\omega_{_{CH}}$$
 , $\omega_{_{CB}}$ => $A^2(\omega_{_{C}})$ = -3дБ $\omega_{_{3H}}$, $\omega_{_{3B}}$ => $A^2(\omega_{_{3}})$ = -40дБ

Выбирают:
$$\frac{\omega_{\text{сн}}}{\omega_{\text{зн}}} = \frac{\omega_{\text{зв}}}{\omega_{\text{св}}}$$

$$\omega_{_{3\mathrm{H}}} = \omega_{_{\mathrm{CB}}}$$
 Достаточно задать три значения $\omega_{_{3\mathrm{H}}}, \omega_{_{3\mathrm{B}}}, \omega_{_{\mathrm{CB}}}$ Тогда $\omega_{_{\mathrm{CH}}} = \omega_{_{3\mathrm{H}}} * \frac{\omega_{_{\mathrm{CB}}}}{\omega_{_{3\mathrm{B}}}}$
 1. Определяем порядок $N_{_{\Phi}}$ исходного ФНЧ Баттерворта $N_{_{\Phi}} = -\frac{1}{20lg} \frac{A^2(\omega_{_3})\mathrm{д}\mathrm{Б}}{\omega_{_{3\mathrm{B}}} - \omega_{_{\mathrm{CH}}}}$

- 2. Выписываем передаточную функцию единичного ФНЧ $H_{\rm eдh}$ (s)_{NФ}
- 3. Делаем подстановку: $s = > \frac{s(\omega_{\rm CB} \omega_{\rm CH})}{s^2 + \omega_{\rm CH} * \omega_{\rm CB}} * *$ Порядок удваивается $M = N_{\Phi}$

Например, для
$$N_{\phi} = 1$$
: $H_{\text{едн}}(s)_1 = \frac{1}{s+1} = > H(s)_2 = \frac{s^2 + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}}{s^2 + s(\omega_{\text{св}} - \omega_{\text{сн}}) + \omega_{\text{сн}} * \omega_{\text{св}}}$
— дифференционно — колебательное звено 2-го порядка

10.3c.

4 ФНЧ, ФВЧ. Делаем подстановку:
$$s => \frac{s}{\omega_{\rm ack}}$$
 , $s => \frac{\omega_{\rm ack}}{s}$ См. 9.7c1, 9.7c2 Порядок $N_{\rm b}$ не увеличивается:

$$H_{N\phi}(s) = H_1(s) *\Pi H_2(s)$$
 $N_{\phi} = 1,3,5...$
 $H_{N\phi}(s) = \Pi H_2(s)$ $N_{\phi} = 2,4,6...$

5 ФП, ФР. Делаем подстановку:
$$s = > \frac{S^2 + \omega_{\text{CH}} * \omega_{\text{CB}}}{S(\omega_{\text{CB}} - \omega_{\text{CH}})}, s = > \frac{S^2 + \omega_{\text{CH}} * \omega_{\text{CB}}}{S^2 + S(\omega_{\text{CB}} - \omega_{\text{CH}}) + \omega_{\text{CH}} * \omega_{\text{CB}}}$$
 См.9.7c3, 9.7c4 Порядок N_{ϕ} удваивается:

$$H_{N\phi}(s) = H_2(s) * \Pi H_4(s)$$
 $N_{\phi} = 2,6,10...$
 $H_{N\phi}(s) = \Pi H_4(s)$ $N_{\phi} = 4,8,12...$

<mark>Пункт 5. Подстановка Z</mark>

ΦР

A

 $\omega_{_{\mathrm{3H}}}$ ω_{ch}

 $\omega_{3B} \omega_{CB}$

ФНЧ, ФВЧ, ФП, ФР. Делаем подстановку: $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$

Пункт 6. Функциональная схема


Билинейное Z-преобразование произведения равно произведению Z-преобразований сомножителей

Значит, каждую H(s) сомножителей можно отдельно превращать в H(z) и затем полученные фильтры включать последовательно!

$$H(s) = \frac{\frac{s}{\omega_{\text{acx}} + s}} = > H(z) = \frac{\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}{\frac{2}{\omega_{\text{acx}} + \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}} = \frac{\frac{2(1-Z^{-1})}{2(1-Z^{-1}) + \omega_{\text{acx}} T(1+Z^{-1})}}{\frac{2(1-Z^{-1}) + \omega_{\text{acx}} T(1+Z^{-1})}{(2+\omega_{\text{acx}} T) + (-2+\omega_{\text{acx}} T) + (-2+\omega_{\text{acx}} T) + \frac{2+\omega_{\text{acx}} T}{2+\omega_{\text{acx}} T}}} = \frac{2}{2+\omega_{\text{acx}} T} * \frac{1-Z^{-1}}{1+\frac{-2+\omega_{\text{acx}} T}{2+\omega_{\text{acx}} T}}}{\frac{2+\omega_{\text{acx}} T}{a}} = \frac{b}{1+a} \frac{1-Z^{-1}}{1+a} = \frac$$

В примере:
$$\omega_{\text{аск}}T=1$$
 $b=\frac{2}{2+\omega_{\text{ack}}T}=\frac{2}{2+1}=\frac{2}{3}$ $a=\frac{-2+\omega_{\text{ack}}T}{2+\omega_{\text{ack}}T}=\frac{-2+1}{2+1}=-\frac{1}{3}$ $H(z)=\frac{2}{3}\frac{1-Z^{-1}}{1-\frac{1}{3}Z^{-1}}$ $H(z)=\frac{1}{3}\frac{1+Z^{-1}}{1-\frac{1}{2}Z^{-1}}$

6. Функциональная схема

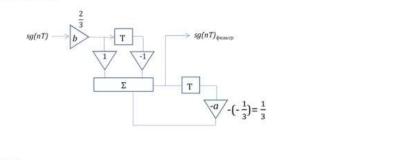

МИЭТ Широ Г.Э. Кузнецов М.С.

 $** b_0 + b_1 Z^{-1}$ $1+aZ^{-1}$

Пункт 7. Проверка АЧХ

Расчёт АЧХ для wTi, waTi – сравнение точек

10.5c2 = 3 Исследуем АЧХ $A(\omega T) = \frac{\sqrt{(Cos\omega T + 1)^2 + 4Sin^2\omega T}}{-3Cos\omega T + 5}$ 1. $\omega T=0$ $A(0)=\frac{\sqrt{(1+1)^2+0}}{-3+5}=\frac{2}{2}=1$ $A'(0)=0^{**}$ В обоих слагаемых производной содержится Sin(0)=02. $\omega T = \omega_c T = 0.927$ $A(0.927) = \frac{\sqrt{(Cos0.927+1)^2 + 4Sin^20.927}}{-3Cos0.927+5} = 0.7$ 2. $\omega T = \omega_3 T = 1.75$ $A(1.75) = \frac{\sqrt{(Cos1.75+1)^2 + 4Sin^21.75}}{-3Cos1.75+5} = 0.4$ 3. $\omega T = \pi$ $A(\pi) = \frac{\sqrt{(-1+1)^2+0}}{3+5} = 0$ $A'(\pi) = 0^{**}$ В обоих слагаемых производной содержится $\sin(\pi) = 0$ 4. $\omega T > \pi$ Кривая $A(\omega T)$ симметрична относительно $\omega T = \pi$: в $A(\omega T)$ содержится Cos и Sin^2 ** $[\frac{f(x)}{g(x)}]' = \frac{1}{g^2(x)}[f'(x)*g(x)-f(x)*g'(x)]$ производная дроби

$$A(\omega_a) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}\omega_a^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega_a^2}{\omega_{ac}^2} * \frac{T^2}{T^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega_a^2 * T^2}} = A(\omega_a T)$$

В нашем примере $\omega_{ac} * T = 1$

1.
$$\omega_a T = 0$$
 $A(0) = 1$

2.
$$\omega_{ac}T = 1$$
 $A(1) = 0.7$

3.
$$\omega_{a3}T = 2.39$$
 $A(2.39) = \frac{1}{\sqrt{1+2.392}} = 0.4$

4.
$$\omega_a T = \pi$$
 $A(\pi) = \frac{1}{\sqrt{1 + \pi^2}} = \frac{1}{\pi} = 0.32$

5.
$$\omega_a T = 2\pi$$
 $A(2\pi) = \frac{1}{\sqrt{f + 4\pi^2}} = \frac{1}{2\pi} = 0.16$

Пункт 8. Изображение АЧХ

